

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh
 Trường THPT Võ Thị Sáu

Kiểm tra học kỳ I - Năm học 2016-2017

Môn: Vật Lý 12

Thời gian: 50 phút Ban KHXH

Họ tên học sinh: SBD: Lớp: . . .

Mã đề: 206

Câu 1. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 100cm. Trên cùng một phương truyền sóng, khoảng cách giữa 3 điểm dao động ngược pha liên tiếp là

- A. 3m B. 2m C. 4m D. 1m

Câu 2. Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch:

- A. tăng lên 4 lần B. giảm đi 4 lần C. giảm đi 2 lần D. tăng lên 2 lần

Câu 3. Chọn phát biểu **sai**. Cường độ hiệu dụng của một dòng điện xoay chiều:

A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

B. là đại lượng biến thiên điều hòa.

C. bằng cường độ của dòng điện không đổi nếu cho chúng lần lượt đi qua cùng một điện trở, trong cùng thời gian thì chúng tỏa ra nhiệt lượng bằng nhau.

D. bằng cường độ cực đại chia $\sqrt{2}$.

Câu 4. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2m. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động đồng pha cách nhau là

- A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

Câu 5. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t + \pi/2)$ (A,s). Điện dung của tụ điện có giá trị $10^{-4}/\pi$ (F). Điện áp cực đại của đoạn mạch có giá trị là:

- A. $-100\sqrt{2}$ V B. $-200\sqrt{2}$ V C. 200V D. 100 V

Câu 6. Một vật **DDDH** theo phương trình $x = 5\cos(4t + \pi/2)$ cm, độ lớn vận tốc của vật khi $x = 3$ cm là:

- A. 4 cm/s B. 6 cm/s. C. 10 cm/s. D. 8 cm/s

Câu 7. Trong điện xoay chiều, đại lượng nào sau đây **không** dùng giá trị hiệu dụng?

- A. Cường độ dòng điện B. Điện áp C. Công suất D. Suất điện động

Câu 8. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 110\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V,s). Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch tại thời điểm $t = 2$ s là :

- A. $110\sqrt{2}$ V B. $-110\sqrt{2}$ V C. -110 V D. 110 V

Câu 9. Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn thuần cảm L, dao động tự do với tần số góc:

- A. $\omega = \sqrt{LC}$ B. $\omega = 2\pi\sqrt{LC}$ C. $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ D. $\omega = \frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$

Câu 10. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1 μ F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là:

- A. $4 \cdot 10^5$ rad/s B. $3 \cdot 10^5$ rad/s C. 10^5 rad/s D. $2 \cdot 10^5$ rad/s

Câu 11. Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương trình $q = 4\cos(2\pi \cdot 10^4 t)$ C. Tần số dao động của mạch là:

- A. 2π Hz B. 10^4 Hz C. 10Hz D. 2π kHz

Câu 12. Công thức **không đúng** của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là:

- A. $u = u_R + u_L + u_C$ B. $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$
 C. $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$ D. $U = U_R + U_L + U_C$

Câu 13. Từ thông qua một vòng dây dẫn biến thiên điều hòa theo phương trình $\phi = \frac{2}{\pi} \cos(100\pi t + \pi/4)$ Wb

Suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong vòng dây là :

- A. 100 V B. 150 V C. 200V D. 50V

Câu 14. Sóng dọc

A. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả trong chân không.

B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

C. chỉ truyền được trong chất rắn.

D. không truyền được trong chất rắn.

Câu 15. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng $i = 2\cos 2000t$ (A). Điện tích cực đại của tụ là:

- A.0,001 C B.0,002C C.1000 C D.2000C

Câu 16. Chọn phát biểu **sai**. Dòng điện xoay chiều:

- A.được tạo ra dựa trên hiện tượng tự cảm B.có chiều thay đổi hai lần trong một chu kì
C.có thể chỉnh lưu thành dòng một chiều D.có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu 17. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có dạng $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ A. Cường độ dòng hiệu dụng trong mạch là:

- A.4A B.2A C.1,41A D. $2\sqrt{2}$ A

Câu 18. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là:

- A. $Z = R + Z_L + Z_C$ B. $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$ C. $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L + Z_C)^2}$ D. $Z = \sqrt{R^2 - (Z_L + Z_C)^2}$

Câu 19. Một con lắc lò xo dao động điều hòa có độ cứng lò xo là $k = 100$ N/m và quả nặng có khối lượng 250g. Chu kì của con lắc lò xo là

- A. $\pi/20$ s B. 20s C. $\pi/10$ s D. 15s

Câu 20. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A.Sóng điện từ là sóng ngang.
B.Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
C.Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
D.Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc $c = 3.10^8$ m/s.

Câu 21. Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 100 m/s và có tần số là 400 Hz. Bước sóng của sóng là

- A.25cm. B. 2,5cm. C. 0,25cm. D. 25m.

Câu 22. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 80cm. Trên cùng một phương truyền sóng, khoảng cách giữa 5 điểm dao động đồng pha liên tiếp là

- A. 2m B. 4m C.3,2m D. 2,4m

Câu 23. Phương trình của một chất điểm M dđh có dạng: $x = 6\cos(2\pi t - \pi/2)$ (cm). Quỹ đạo dao động là

- A. 3cm B. 24cm C. 6cm D.12cm

Câu 24. Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có dạng $i = 2\cos(100\pi t + \pi/2)$ (A,s). Điện dung của tụ điện có giá trị $10^{-4}/\pi$ (F). Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là :

- A. $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ V B. $u = 200\cos(100\pi t)$ V
C. $u = 200\cos(100\pi t - \pi/2)$ V D. $u = 200\cos(100\pi t + \pi/2)$ V

Câu 25. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng $i = 0,05\cos 200\pi t$ (A). Chu kì dao động trong mạch là:

- A.0,02s B.0,01 s C.100 s D.200s

Câu 26. Đối với dòng điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A.Từ thông tức thời luôn sớm pha hơn suất điện động xoay chiều một góc $\pi/2$.
B.Dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi điều hòa.
C.Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kì luôn khác không.
D.Không thể chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều.

Câu 27. Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng là

- A. 220 Hz. B. 27,5 Hz. C.440 Hz. D. 50 Hz.

Câu 28. Cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa điện trở $R = 100\Omega$ có dạng $i = 2\cos(100\pi t)$ (A,s). Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn điện trở là :

- A. $u = 200\cos(100\pi t + \pi/2)$ V B. $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ V
C. $u = 200\cos(100\pi t)$ V D. $u = 200\cos(100\pi t - \pi/2)$ V

Câu 29. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có dạng $u = 200\cos(100\pi t + \pi/4)$ (V,s). Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị $1/2\pi$ (H). Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây là :

- A. $i = 4\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ A B. $i = 4\cos(100\pi t - 3\pi/4)$ A
C. $i = 4\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ A D. $i = 4\cos(100\pi t - \pi/4)$ A

Câu 30. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có biểu thức $u = 100\cos(100\pi t - \pi/4)$ (V,s). Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị $1/2\pi$ (H). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là :

- A. $2\sqrt{2}$ A B. $2\sqrt{2}$ A C.4A D.2A

Câu 31. Phương trình của một chất điểm M dđh có dạng: $x = 6\cos(10t - \pi)$ (cm).Li độ của M khi pha dao động bằng $-\pi/3$ là:

A. $x = -6\text{cm}$

B. $x = -3\text{cm}$

C. $x = 3\text{cm}$

D. $x = 6\text{cm}$

Câu 32. Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương trình $q = 400\cos(2.10^3t) \mu\text{C}$. Giá trị cực đại của dòng điện qua mạch là

A. 0,8A

B. 0,4A

C. 2A

D. 4A

Câu 33. Mạch dao động điện từ điều hòa LC có chu kì:

A. phụ thuộc vào L và không phụ thuộc C.

B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.

C. phụ thuộc vào L và C.

D. không phụ thuộc vào L và C.

Câu 34. Trong điện xoay chiều, đại lượng nào sau đây **không** dùng giá trị hiệu dụng?

A. Suất điện động

B. Điện áp

C. Công suất

D. Cường độ dòng điện

Câu 35. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có dạng $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ A. Cường độ dòng cực đại trong mạch là:

A. 1,41A

B. 4A

C. 2A

D. $2\sqrt{2}$ A

Câu 36. Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?

A. Khí và rắn.

B. Rắn, lỏng và khí.

C. Lỏng và khí

D. Rắn và mặt thoáng chất lỏng.

Câu 37. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng $i = 0,05\cos 2000t$ (A). Tự điện trong mạch có điện dung $5 \mu\text{F}$. Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A. 5.10^{-8}H

B. 50mH

C. 5.10^{-6}H

D. 50H

Câu 38. Một khung dây dẫn quay trong từ trường đều, trong khung xuất hiện suất điện động cảm ứng biến thiên điều hòa $e = 200 \sin(100t - \pi/3)$ (V,s). Từ thông qua khung biến thiên với phương trình là :

A. $\phi = 200\cos(100t + \pi/6)$ (Wb).

B. $\phi = 2\cos(100t - \pi/6)$ (Wb).

C. $\phi = 200\cos(100t + \pi/3)$ (Wb).

D. $\phi = 2\cos(100t - \pi/3)$ (Wb).

Câu 39. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2m. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động đồng pha cách nhau là:

A. 3m

B. 4m

C. 2m

D. 1m

Câu 40. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian:

A. luôn cùng pha nhau

B. với cùng tần số

C. với cùng biên độ

D. luôn ngược pha nhau

-----HẾT-----